



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
Московской области

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

---

Колледж космического машиностроения и технологий

**Лабораторная работа №3.**  
Шифраторы и дешифраторы.

Выполнил:

Студент группы ИС1-21


Чернышов Никита

Проверил:


Преподаватель

Лихторенко Олеся Сергеевна

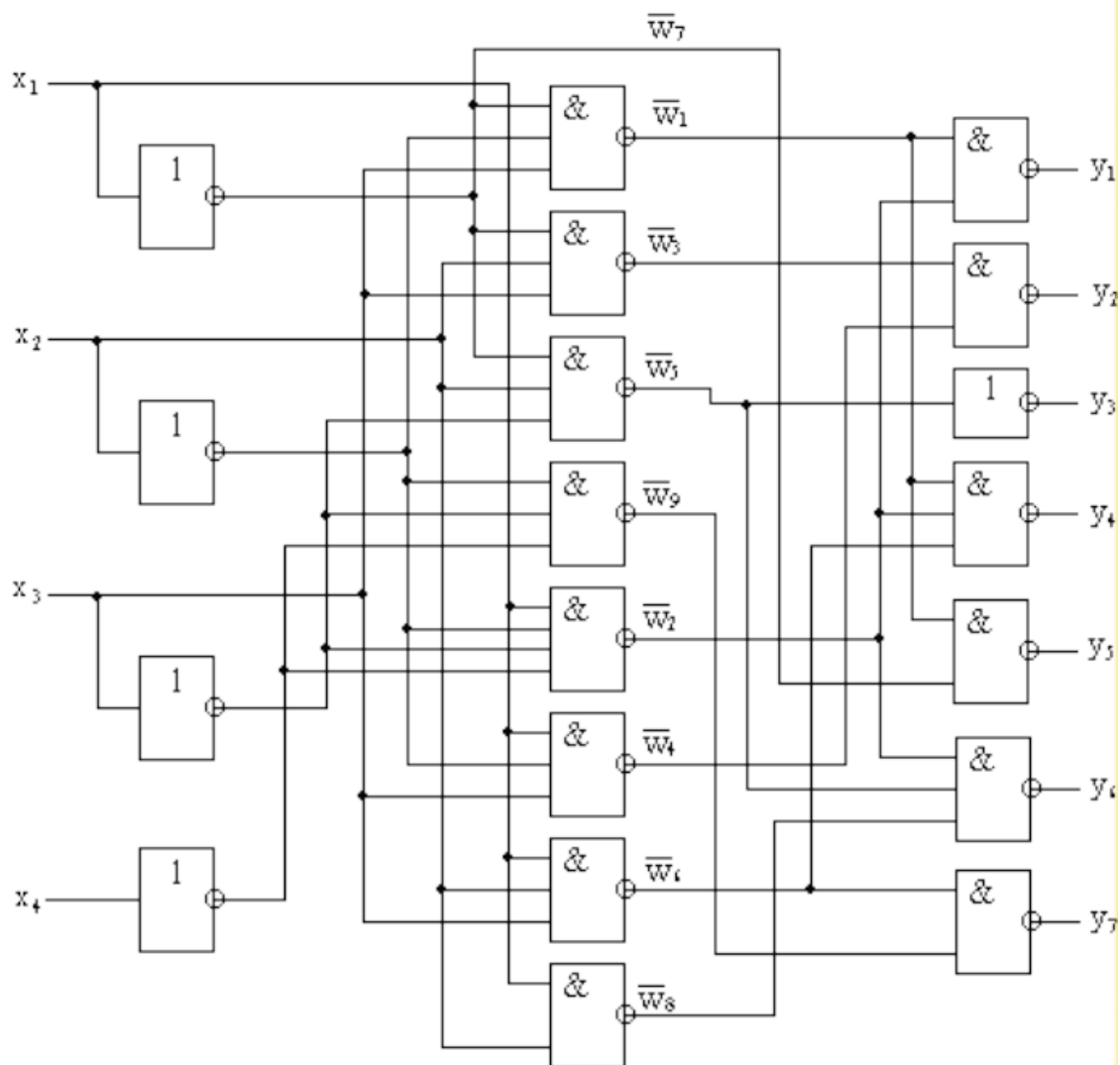**Задача:** по данному изображению составить схему с помощью [www.falstad.com](http://www.falstad.com).



**Решение:**

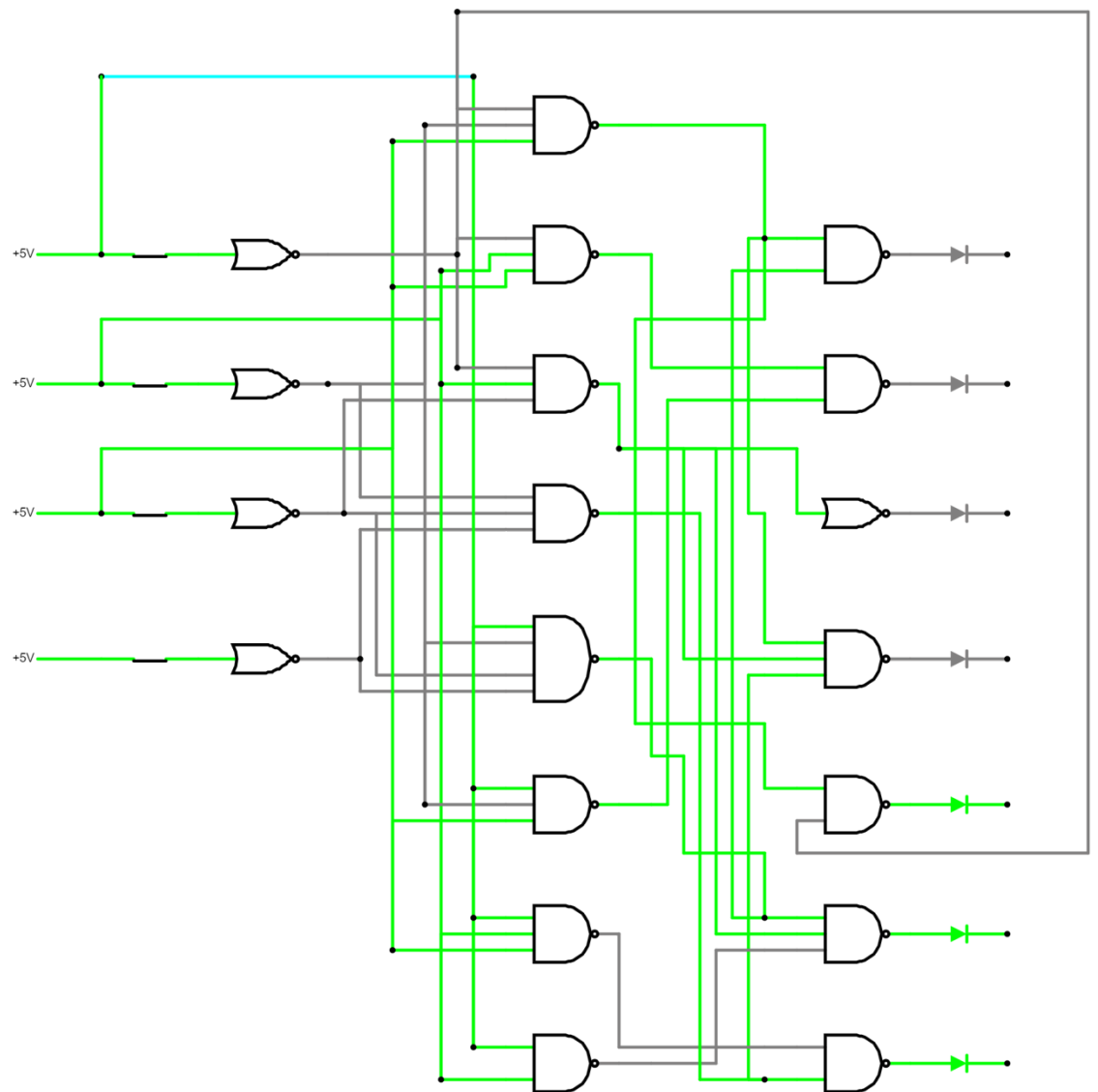

Ссылка с работающей схемой: <https://tinyurl.com/2pc37kxb>.