



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
Московской области

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

---

Колледж космического машиностроения и технологий

## **Лабораторная работа №4.**

Триггеры.

Выполнил:

Студент группы ИС1-21

Чернышов Никита

Проверил:

Преподаватель

Лихторенко Олеся Сергеевна

**Задача:** составить схему асинхронного RS с помощью [www.falstad.com](http://www.falstad.com).

**Решение:**

