## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Колледж космического машиностроения и технологий

## Лабораторная работа №3.

Шифраторы и дешифраторы.

Выполнил:

Студент группы ИС1-21


Комиссаров Егор

Проверил:


Преподаватель

Лихторенко Олеся Сергеевна
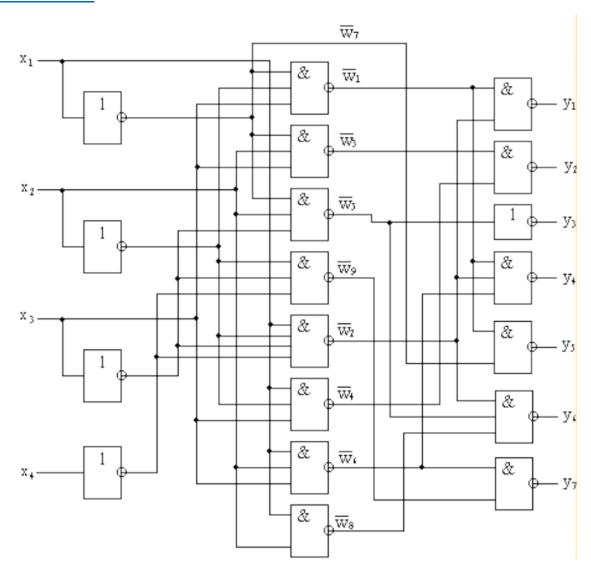
## Задача: по данному изображению составить схему с помощью www.falstad.com.



## Решение:

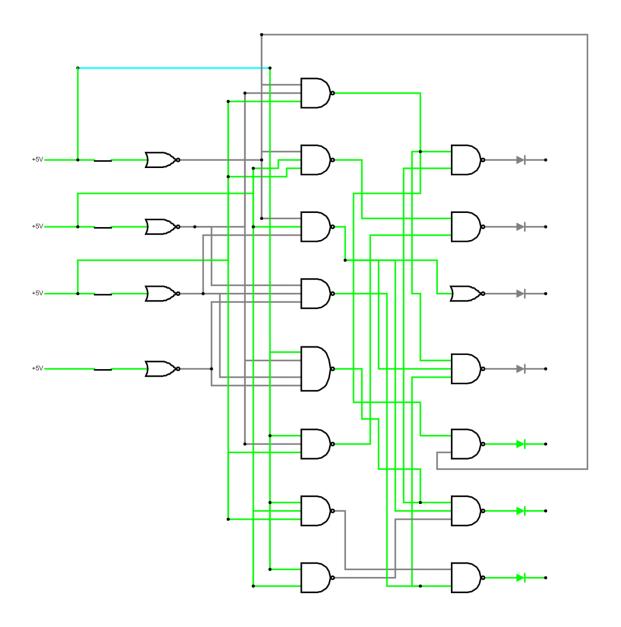

Ссылка с работающей схемой: <a href="https://tinyurl.com/2pc37kxb">https://tinyurl.com/2pc37kxb</a>.